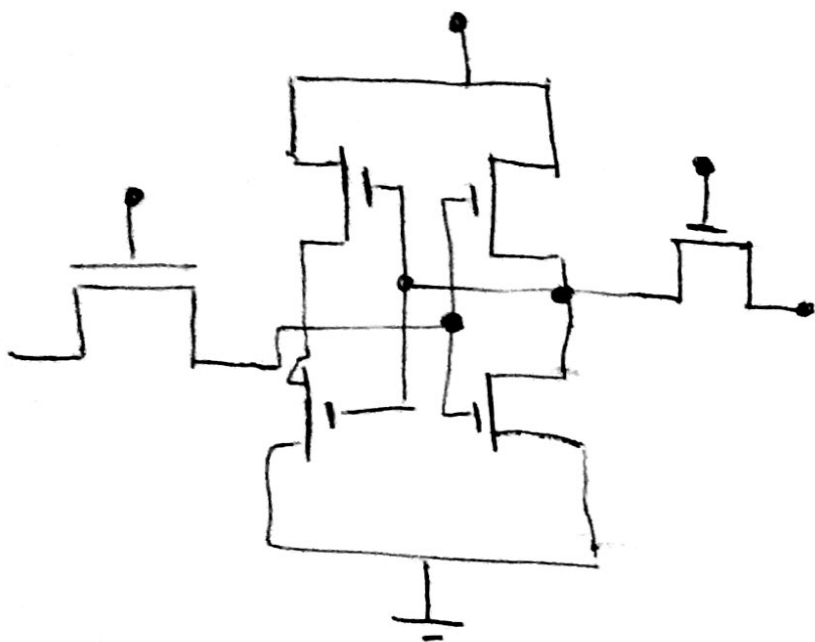


$$D_2 = Q_1 n' + Q_1' n$$


$$= n \oplus Q_1$$

$$D_1 = Q_1 n' + Q_1 Q_2 + Q_1' Q_2' n$$

$\downarrow$       $\downarrow$       $\downarrow$   
 0/1   0/1, 0/1   0/1



SRAM

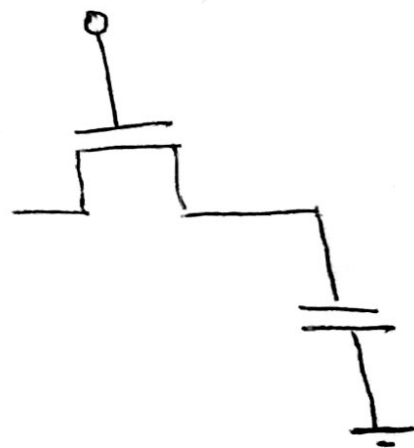

DRAM